
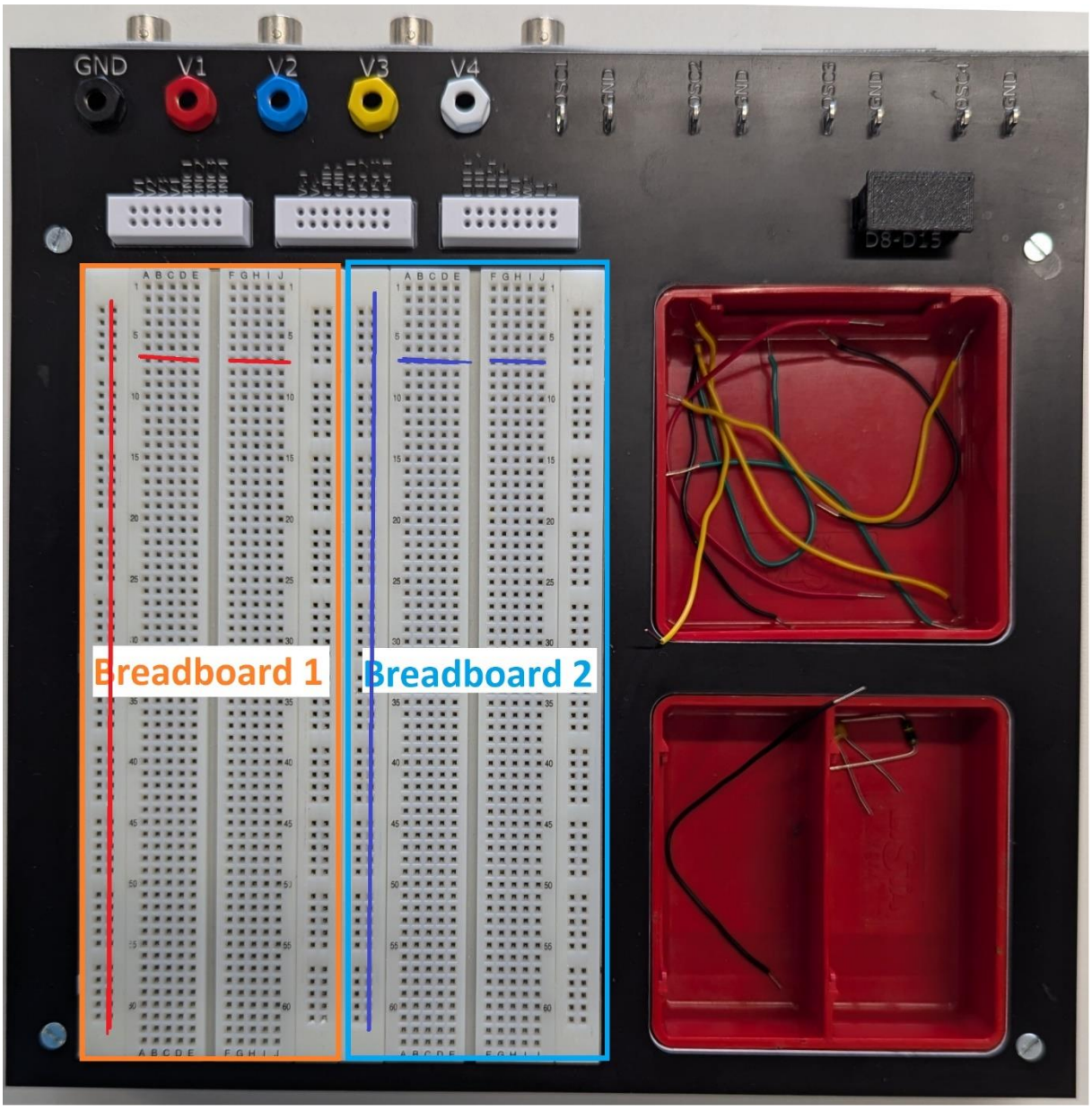
Il y a deux plaques d'expérimentation. Au gauche et au droite sur les deux plaques il y a deux barres qui sont connectées verticalement et qui sert à des tensions d'alimentation. Au milieu des deux plaques il a des barres à cinq trous connectées horizontal.





Préparez la plaque d'expérimentation pour le montage des circuits. (Voir image en bas.)

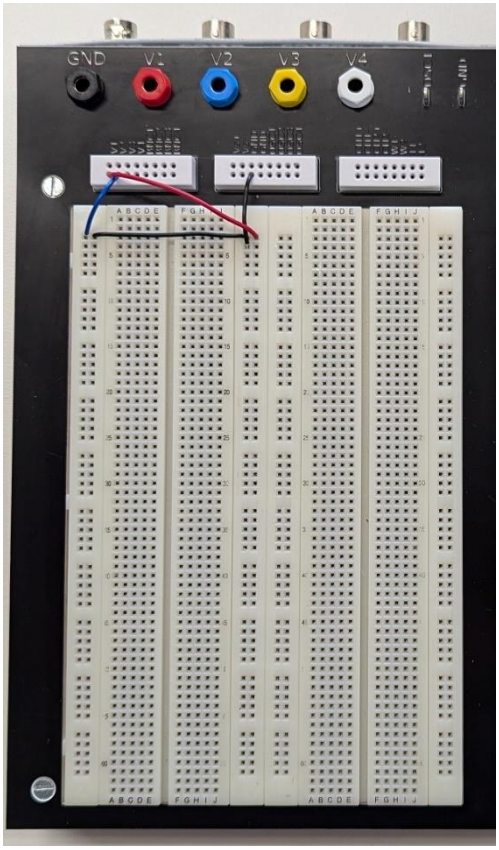1. Connectez la longue barre tout à gauche de première plaque d'expérimentation au trou correspondant à V_2, l'entrée banane **bleu** avec un fil **bleu** (pour l'alimentation **Vs-**). Tout les connections sur la plaque avec **Vs-** devrait être fait en **bleu**, et tout les connections en **bleu** devrait être **Vs-.**
2. Connectez la longue barre tout à droit au trou correspondant à V_1, l'entrée banane **rouge** avec un fil **rouge** (pour l'alimentation **Vs+**). Tout les connections sur la plaque avec **Vs+** devrait être fait en **rouge**, et tout les connections en **rouge** devrait être **Vs+.**
3. Faites de même pour les deux barres restantes, avec des fils **noirs** (pour la masse).




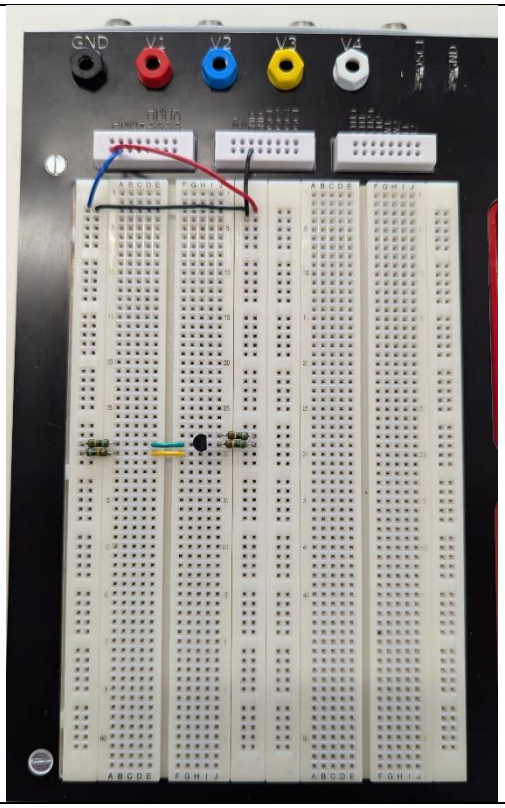
4. Maintenant on peut monter le circuit « NPN polarisation par diviseur de tension » dans un faisons compact :



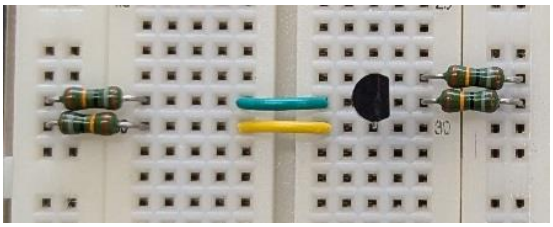

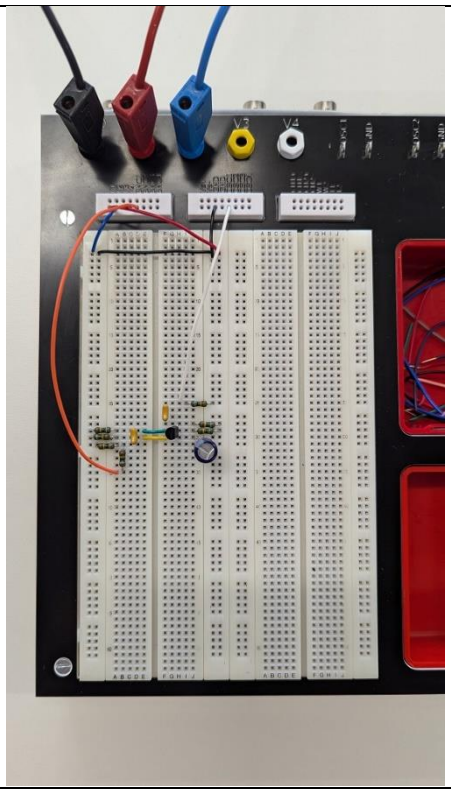5. Circuit ampli émetteur commun. Les files orange et blanc sont connectées vers les barres en haut qui fait des connexions vers des entrées BNCs et des emplacements pour des sondes oscilloscopes.



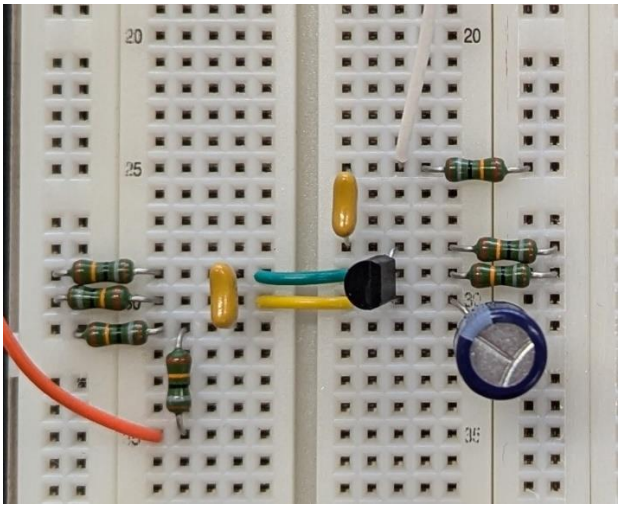

6. Circuit complète

